
 


Arquitetura e Organização de Computadores

O Processador: caminho de dados


Prof. Sílvio Fernandes

 




Introdução

- Uma implementação MIPS básica
 - Instruções de referência a memória (lw e sw)
 - Instruções lógicas e aritméticas (add, sub, and, or e slt)
 - Instruções branch equal (beq) e jump (j)
- Os princípios básicos usados para criação do caminho de dados de outras instruções são semelhantes a estas
- Examinando várias estratégias de implementação, teremos a oportunidade de ver como o conj. Inst. afeta a velocidade de clock e o CPI da máquina

 


Uma sinopse da implementação

- Muito do que precisa ser feito para implementar as 3 classes de instruções citadas antes, é igual
- Para cada instrução
 1. Enviar o contador de programa (PC) à memória que contém o código e buscar a instrução dessa memória
 2. Ler um ou mais registradores, usando campos da instrução para selecionar os registradores a serem lidos.
- Em seguida, as ações para completar a instrução dependem da classe da instrução

 


Uma sinopse da implementação

- Mesmo entre diferentes classes, há algumas semelhanças
 - Todas as classes de instrução (exceto jump), usam a ALU após a leitura dos registradores
- Após usar a ALU, as ações necessárias para completar várias classes de instruções diferem
- Vamos entender como é a **microarquitetura** do MIPS: quais as “peças” lógicas (Alu, registradores, máquinas de estado finito, memórias e outros circuitos combinacionais) e como elas são conectadas para executar as instruções

 


Uma sinopse da implementação

 
- Dividiremos nosso projeto em 2 partes
 - Caminho de dados (*datapath*)
 - Controle



Componentes do Datapath

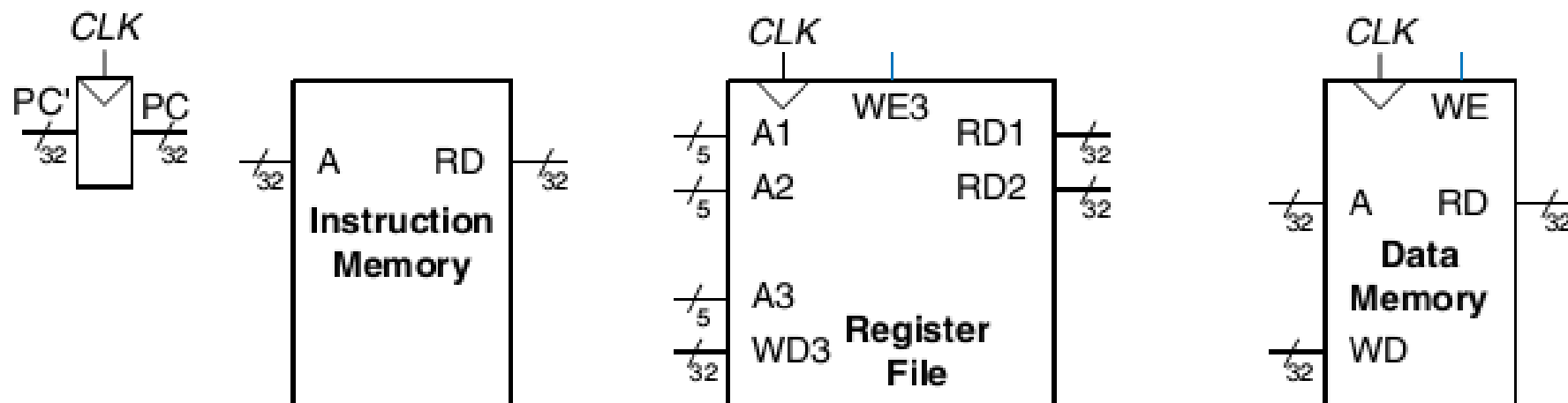
- Um bom início é começar pelos elementos de estado
 - Contém estado se tiver armazenamento interno
 - As entradas necessárias são os valores dos dados a serem escritos e o clock, que determina quando o valor dos dados deve ser escrito
 - São elementos *sequenciais*: suas saídas dependem de suas entradas e do conteúdo do estado interno




 

Componentes do Datapath

 - A ALU é um circuito combinacional que realiza operações lógicas ou aritméticas no dados de entrada. A escolha do tipo da operação é indicada na entrada “ALU operation”




 

Componentes do Datapath


- A ALU usa 2 entradas de 32 bits e produz um resultado de 32 bits, bem como um sinal de 1 bit se o resultado for 0
- O sinal de controle (4 bits) da ALU define a operação a ser realizada por ela


Linhas de controle da ALU	Função
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

 

Componentes do Datapath

 
- Outro circuito combinacional é o extensor de sinal. Ele transforma número de 16 bits em 32 bits mantendo o sinal




 

Componentes do Datapath


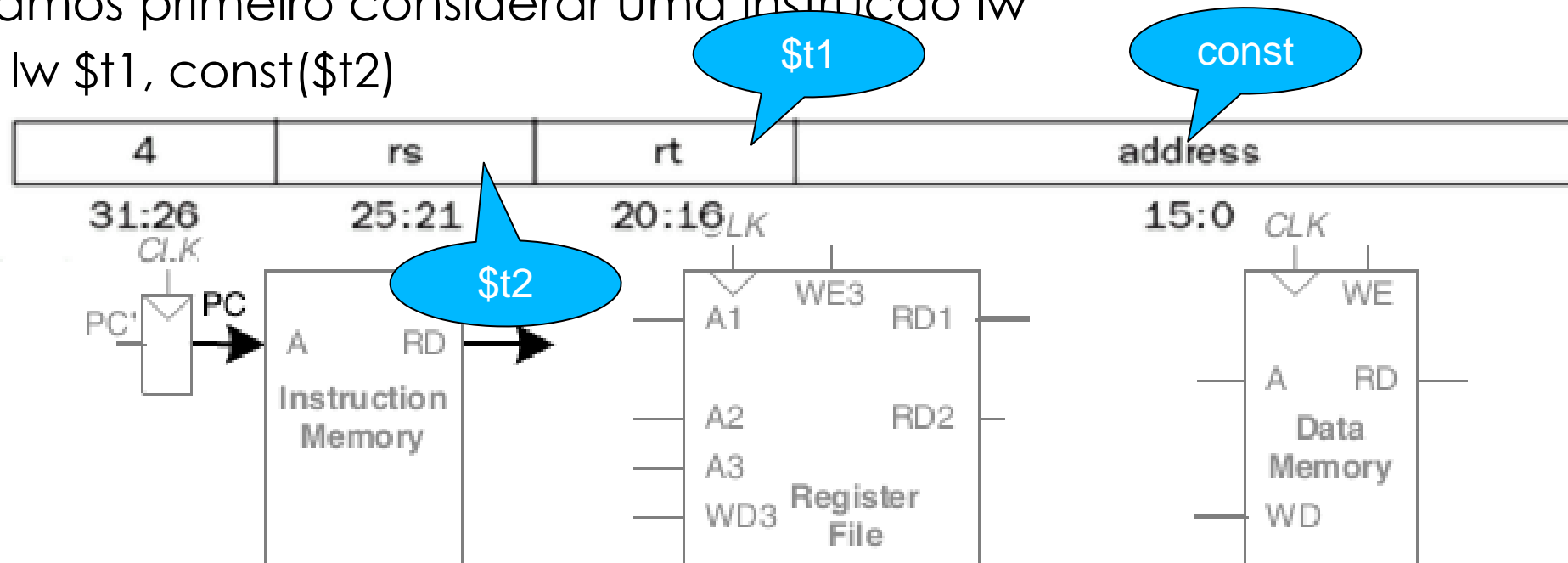
- Buscar instrução da memória
 - O valor armazenado no registrador PC é enviado como endereço para memória
 - A memória devolve uma instrução
 - Vamos primeiro considerar uma instrução lw
 - lw \$t1, const(\$t2)




 

Componentes do Datapath

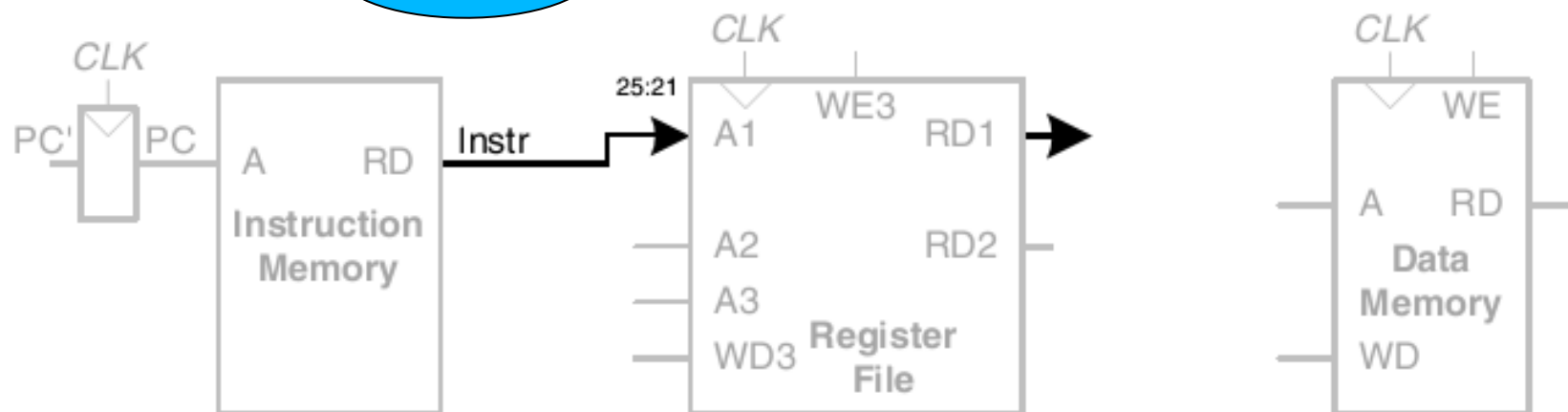 - Para instrução **lw**
 - Próximo passo é ler o reg. fonte no campo *rs* da instrução (Instr 25:21)
 - lw \$t1, const(\$t2)





 


Componentes do Datapath

- Para instrução **lw**

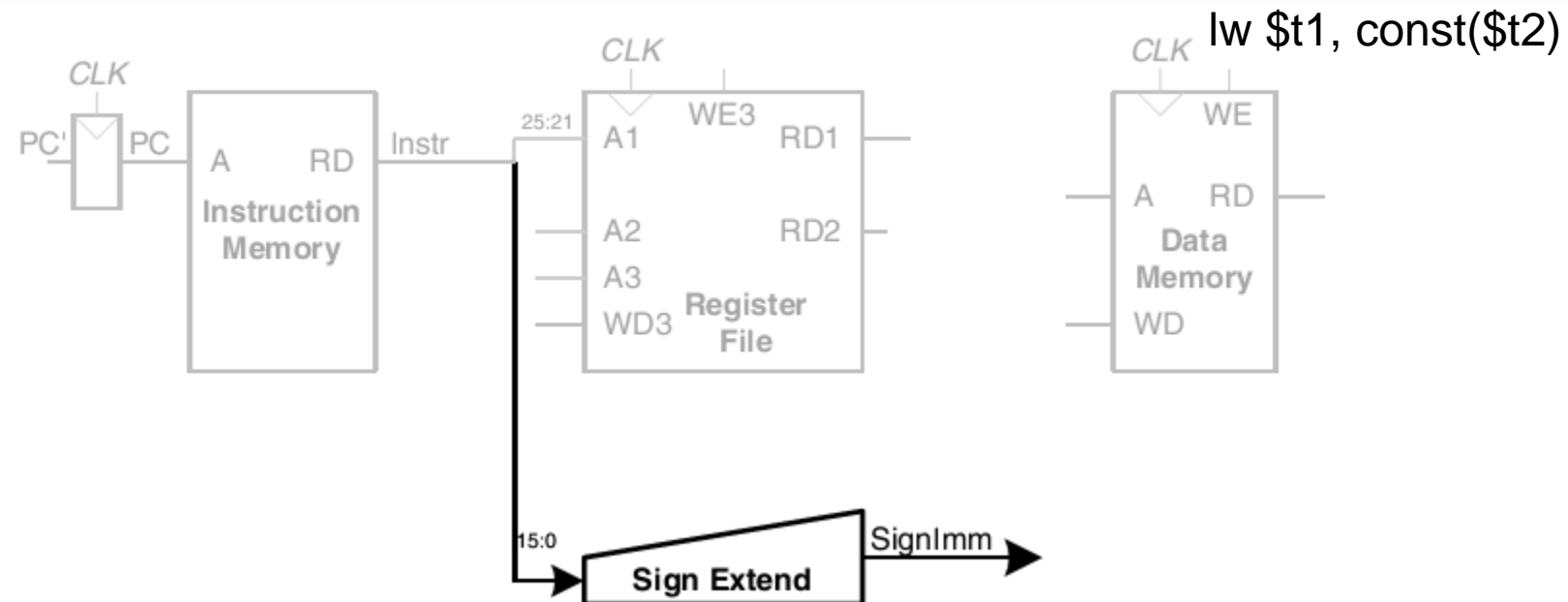 - Também é requer um deslocamento (Instr 15:0)
- Precisa ser extendido para 32 bits (extensão sinal)




 


Componentes do Datapath

- Para instrução **lw**

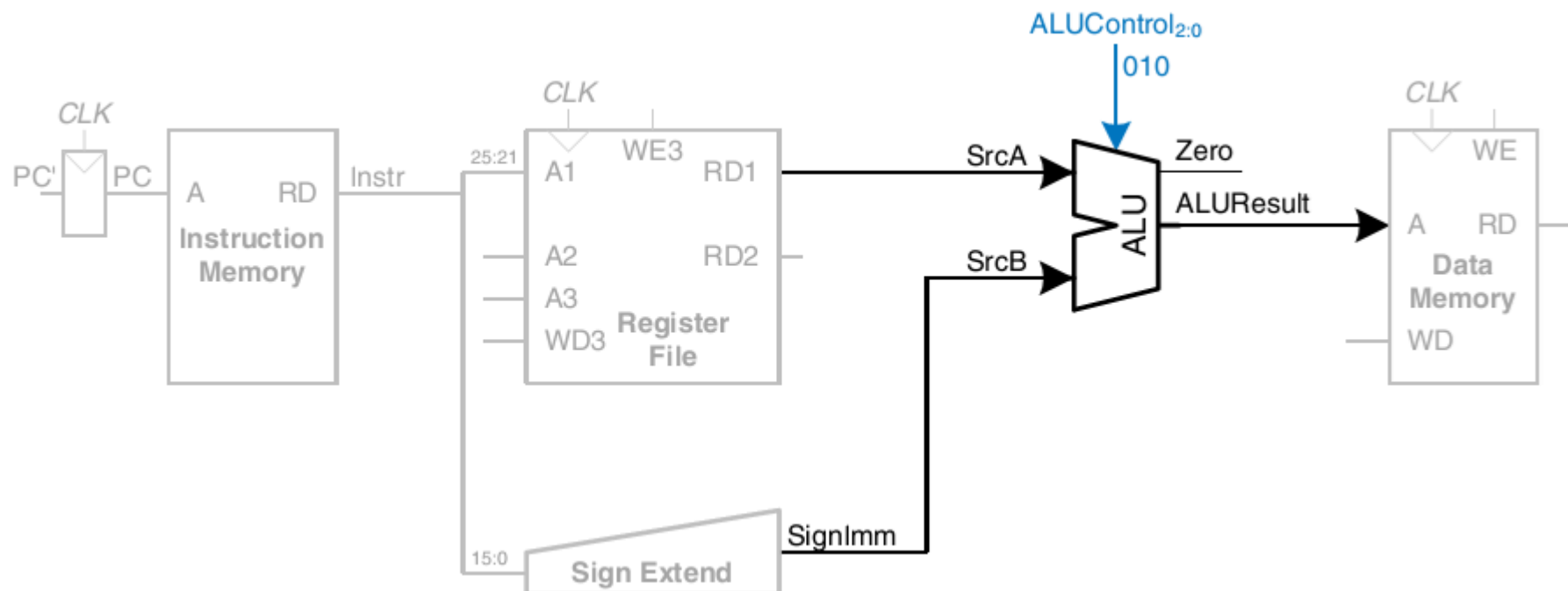- O processador precisa somar o endereço de base com o *offset* para encontrar o endereço de mem.
- Acrescentamos uma ALU (unidade lógica e aritmética)





 


Componentes do Datapath

- Para instrução **lw**

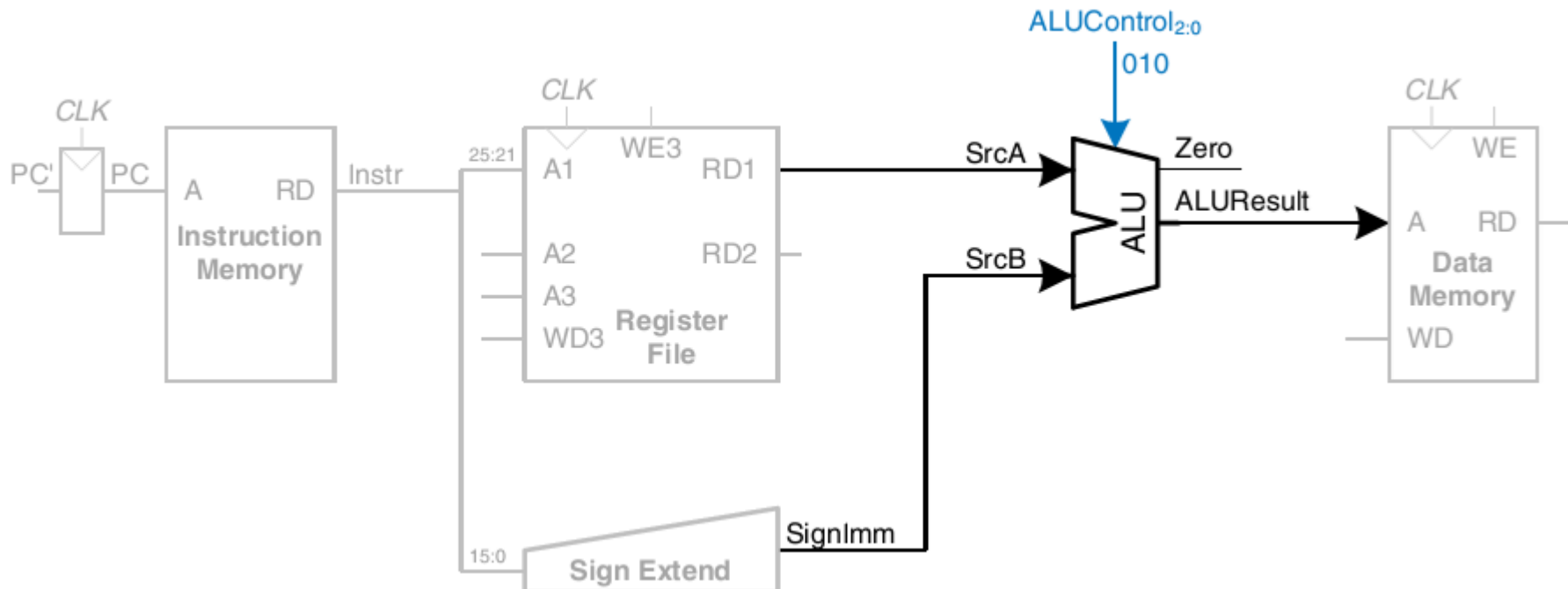- A ALU faz a operação especificada por “ALUControl” sobre os dados (SrcA e SrcB) de 32 bits
- Gera um resultado de 32 bits e uma flag indicando se o resultado é igual a zero




  


Componentes do Datapath

lw \$t1, const(\$t2)

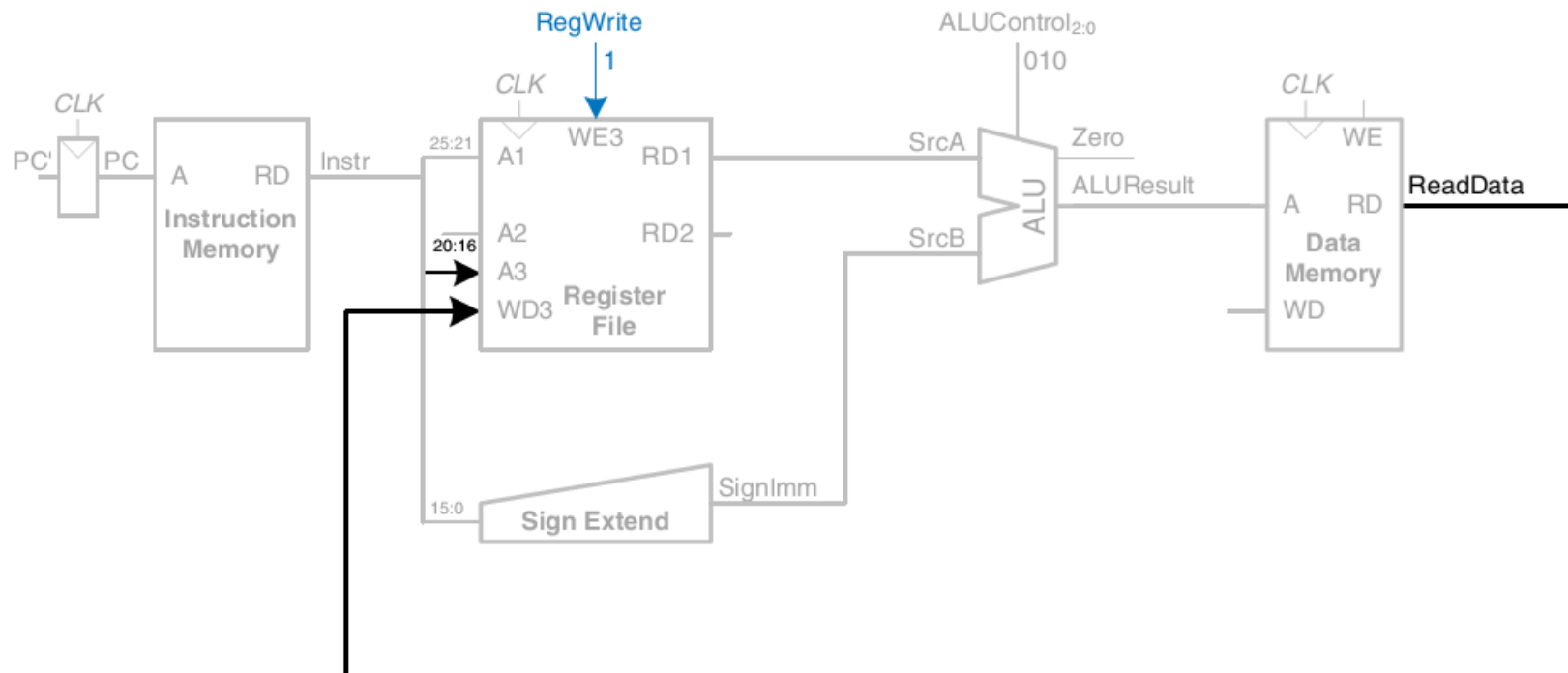
- Para instrução **lw**
 - ALUResult é enviado para memória como endereço
 - O valor lido é enviado para o banco de registradores – campo rt de lw (Intr 20:16) no final do ciclo




 

Componentes do Datapath

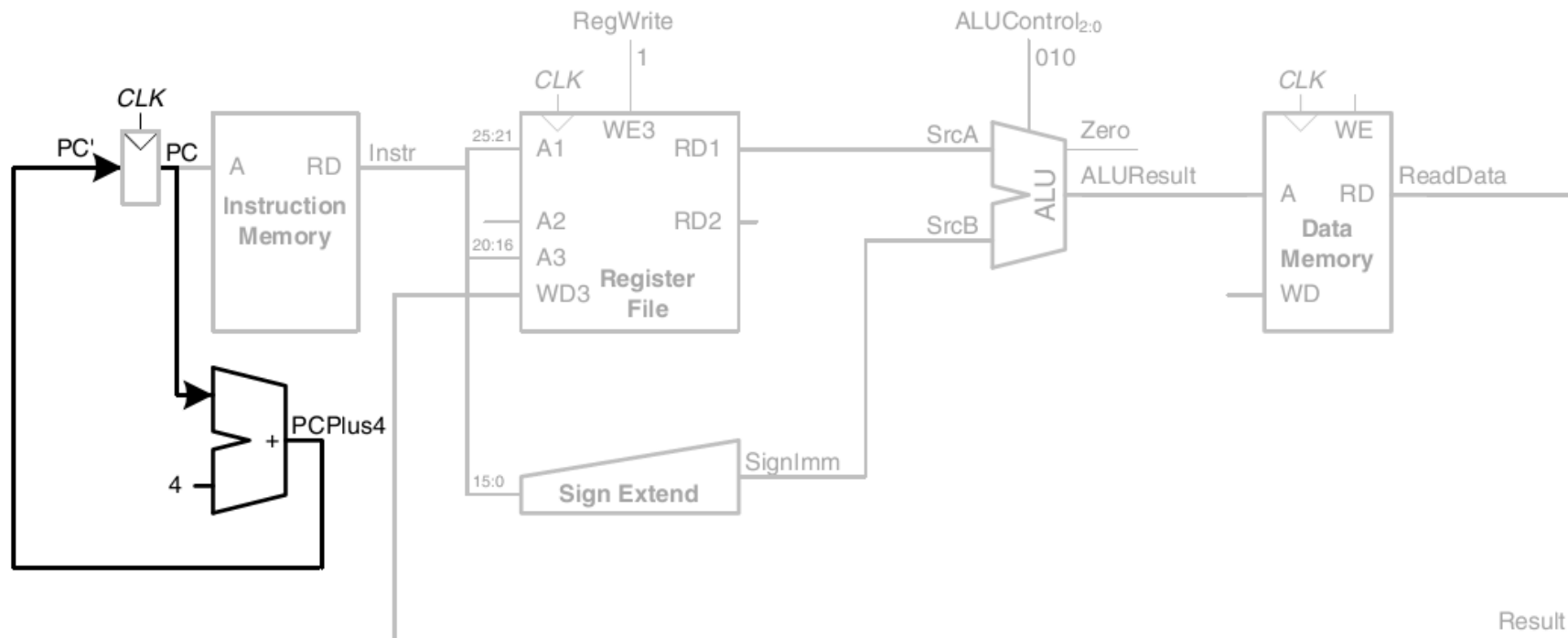
- Para instrução **lw**
 - Enquanto a instrução é executada (dentro de 1 ciclo) o processador deve calcular o end. da próxima instrução: PC'




 

Componentes do Datapath

 
- Para instrução **sw**
 - **sw \$t1, const(\$t2)**
 - Ler o endereço base do banco de reg., estende o sinal, usa a ALU para somá-los e usar como endereço de mem.
 - O 2º reg. (Instr 20:16) do banco informa o dado a ser escrito




 

Componentes do Datapath

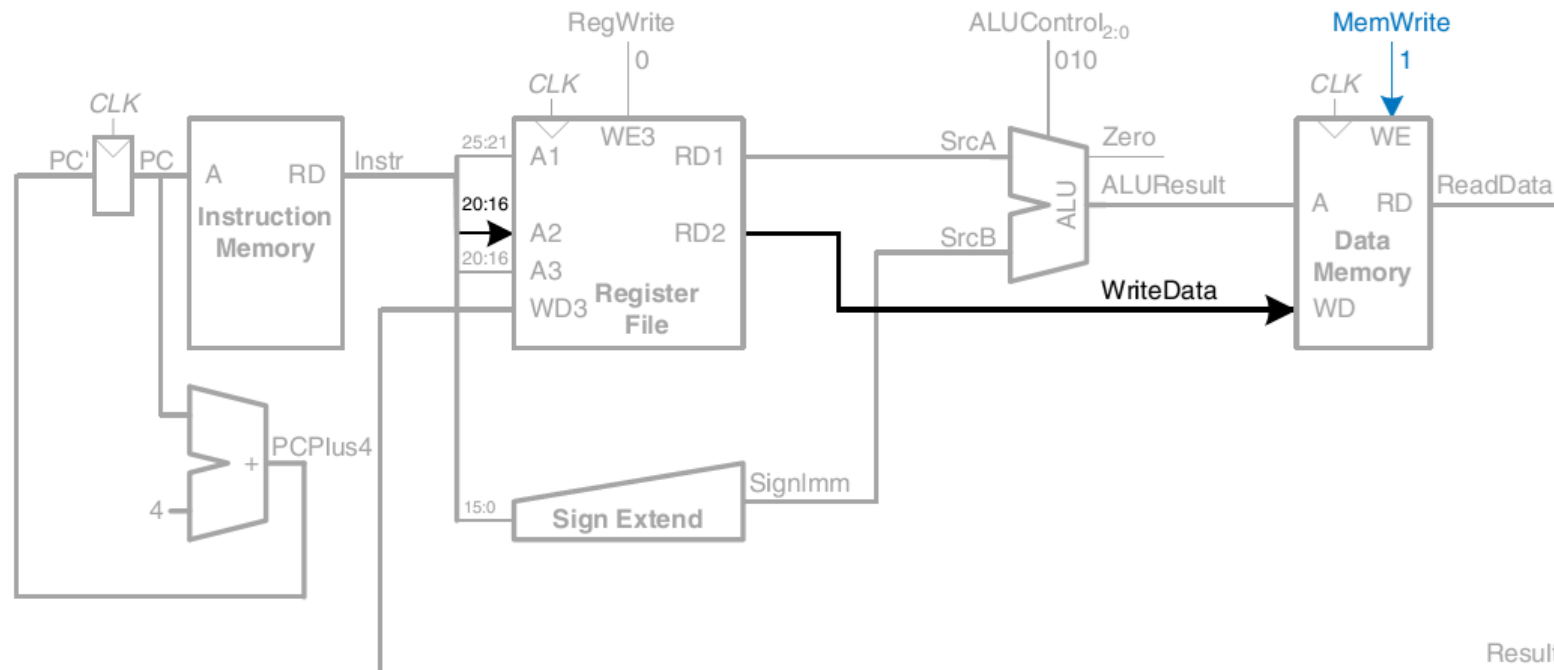
- Para instrução **sw**
 - Ler o endereço base do banco de reg., estende o sinal, usa a ALU para somá-los e usar como endereço de mem.
 - O 2º reg. (Instr 20:16) do banco informa o dado a ser escrito




 

Componentes do Datapath

 
- Para instruções do tipo R
 - Instruções **add**, **sub**, **and**, **or** e **slt**
 - Ler 2 reg. do banco, faz alguma operação na ALU e escreve o resultado no banco reg.
 - add \$t1, \$t2, \$t3




 

Componentes do Datapath

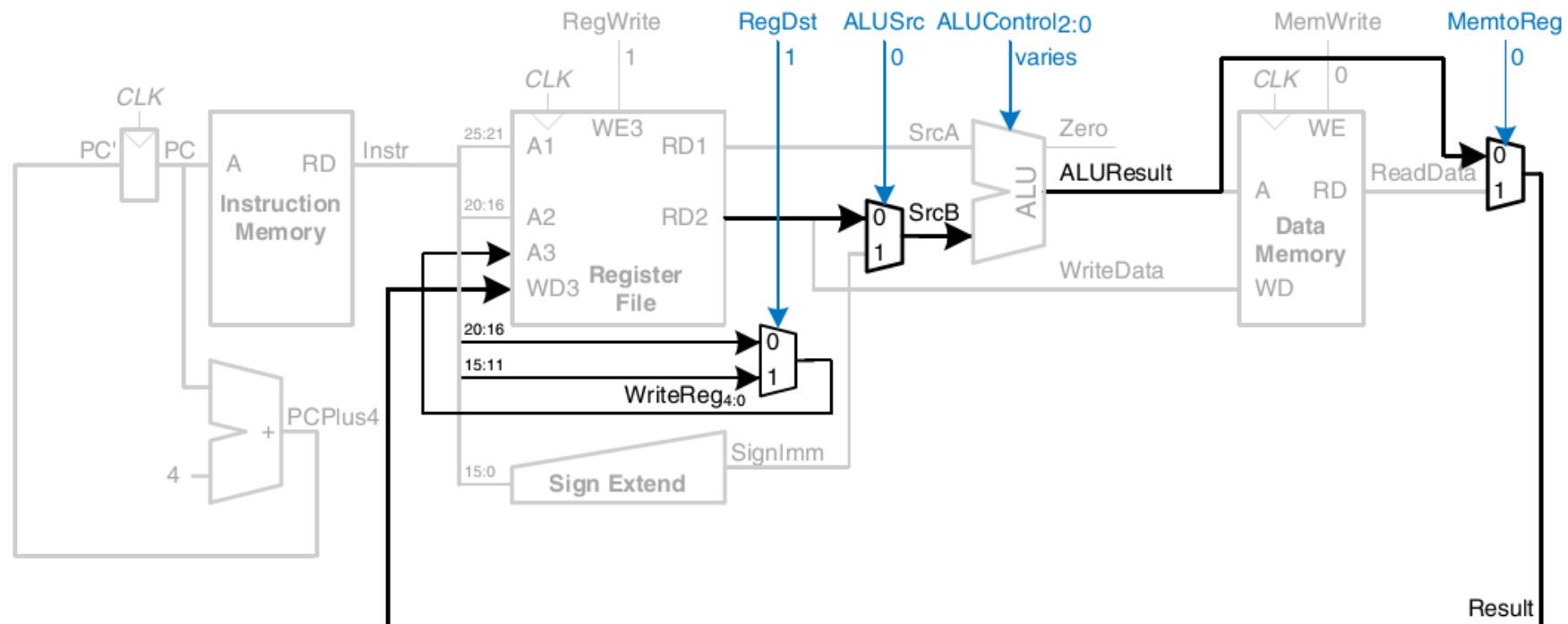
- Para instruções do tipo R
 - Instruções **add**, **sub**, **and**, **or** e **slt**
 - Ler 2 reg. do banco, faz alguma operação na ALU e escreve o resultado no banco reg.



 


Componentes do Datapath

 
- Para instruções **beq** e **bne**
 - Compara 2 reg. e se for verdade realiza o salto modificando PC a partir do *label*
 - O valor imediato armazena a quantidade de palavras e por isso deve ser multiplicado por 4 antes de ser somado ao PC
 - beq \$t1, \$t2, label



Componentes do Datapath

- Para instruções **beq** e **bne**

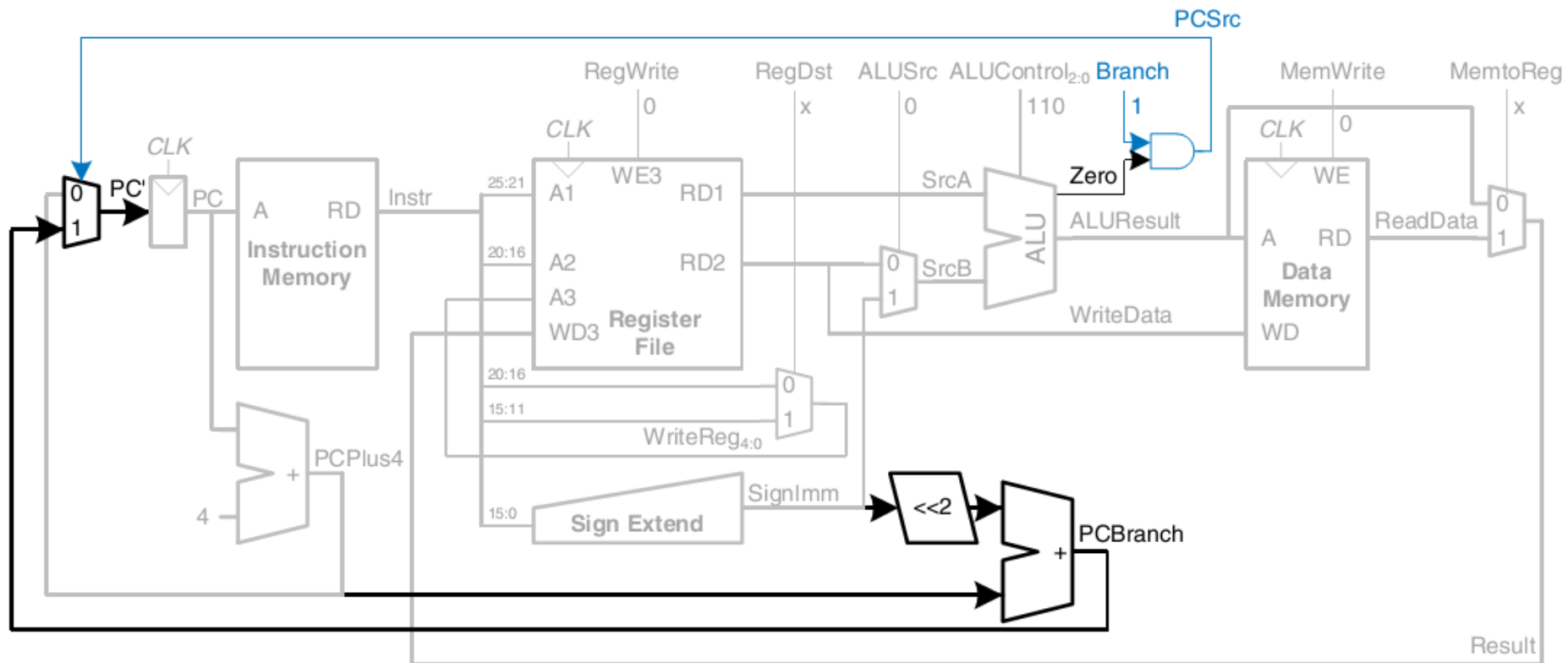

 


Componentes do Datapath

- Para instrução **addi**

- addi \$t1, \$t2, const

codop	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

 - Nada precisa ser modificado
 - O 1º reg. é lido do banco de reg.
 - A const. passa pelo extensor de sinal
 - A operação é feita na ALU
 - O resultado é escrito no banco no end. do reg. Indicado pela instrução




Componentes do Datapath

- Para instrução **j**
 - j label




 
- Funciona substituindo os 28 bits menos significativos do PC pelos 26 menos significativos da instrução deslocados de 2 bits à esquerda
- Esse deslocamento é realizado simplesmente concatenando "00" ao offset do jump



Componentes do Datapath


- Para instrução **j**

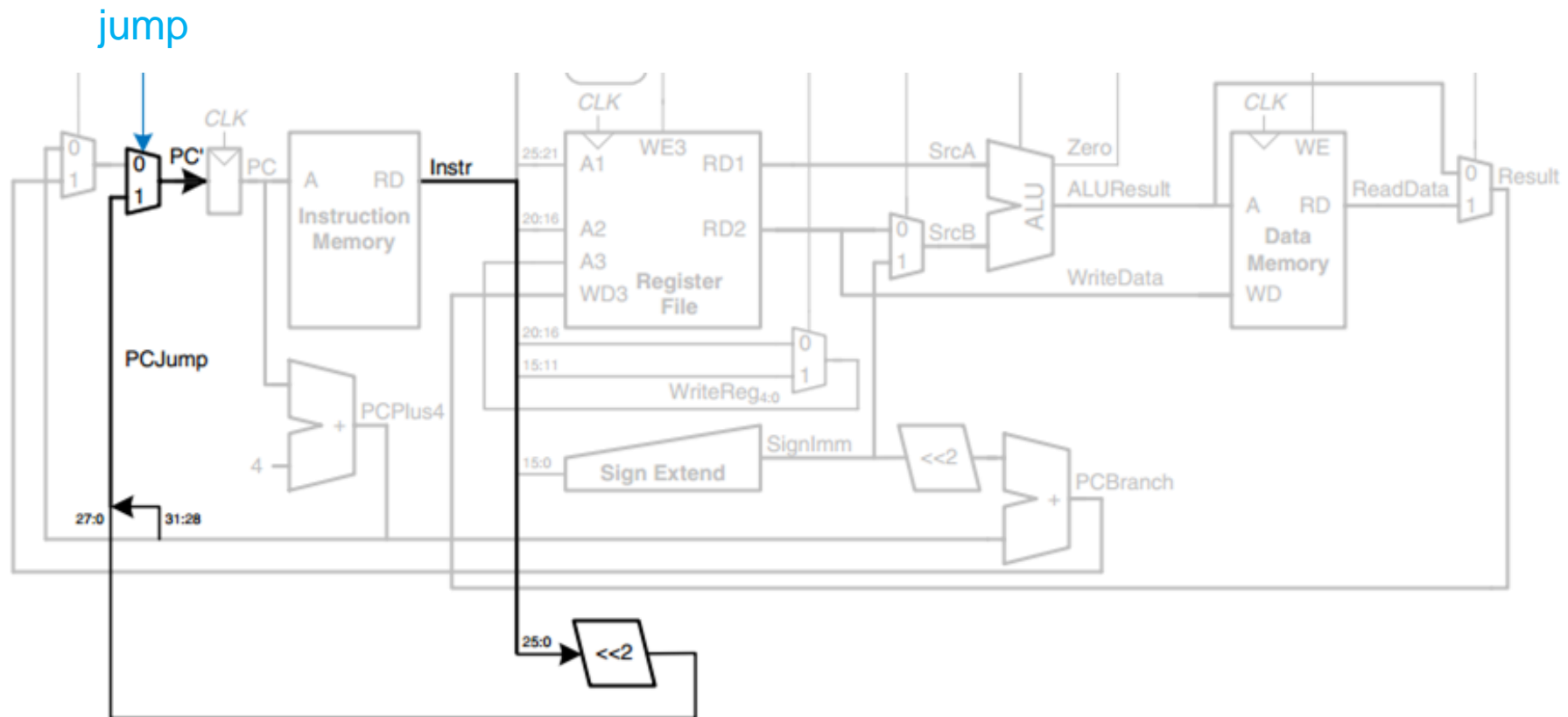


 


Uma sinopse da implementação

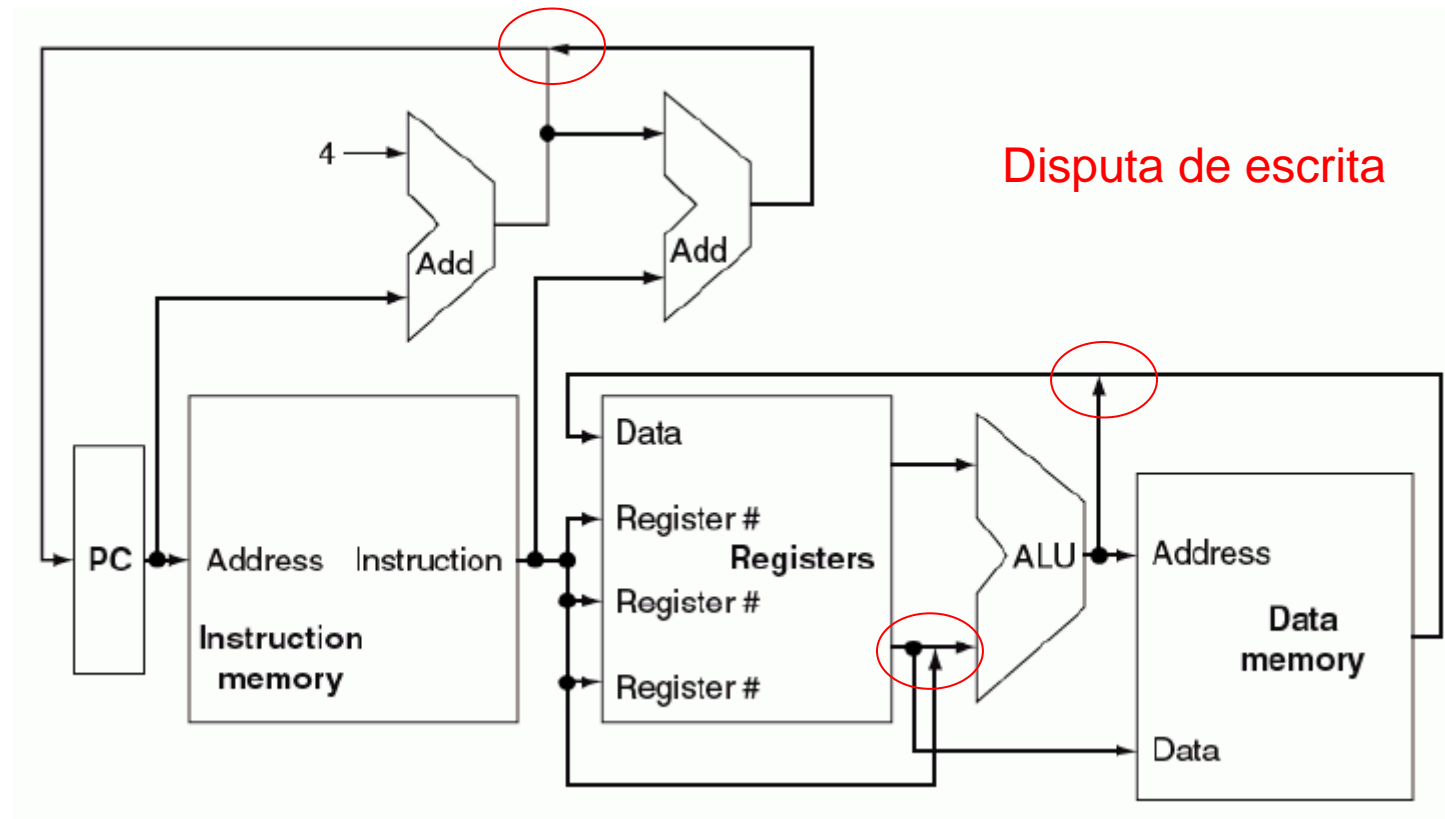
- Uma visão abstrata da implementação do subconjunto MIPS



 


Uma sinopse da implementação

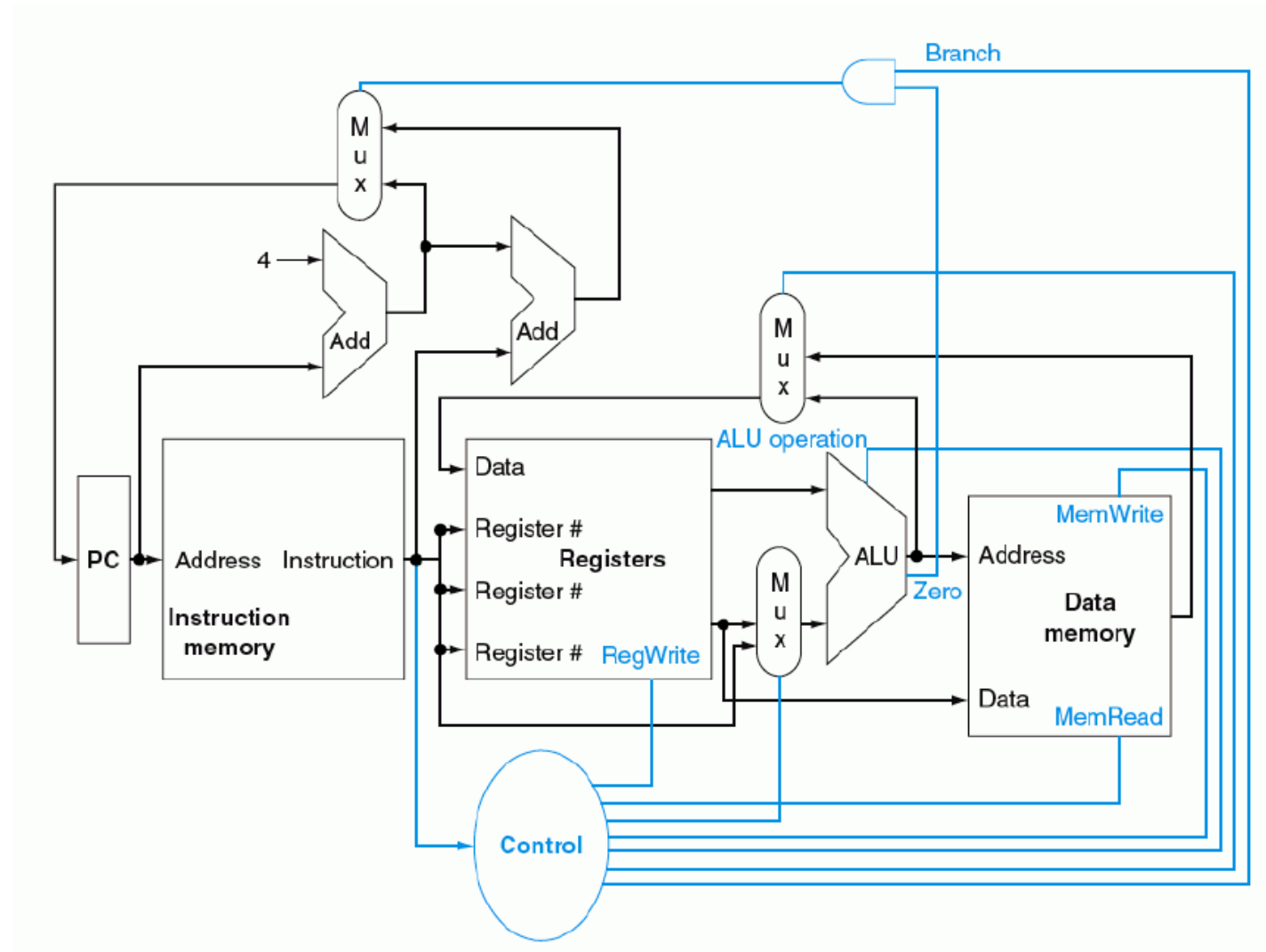

 


Convenções lógicas de projeto

- Unidades funcionais MIPS
 - Elementos que operam nos valores dos dados
 - Combinacionais: suas saídas dependem apenas das entradas atuais (ALU)
 - Elementos que contêm estado
 - Também chamado de **elementos de estado**
 - Contém estado se tiver armazenamento interno
 - As entradas necessárias são os valores dos dados a serem escritos e o clock, que determina quando o valor dos dados deve ser escrito
 - São elementos *sequenciais*: suas saídas dependem de suas entradas e do conteúdo do estado interno

 


Convenções lógicas de projeto

 - Unidades funcionais MIPS
 - Elementos que contêm estado
 - Ex: memórias de instruções e dados e registradores
- Usaremos o termo *ativo* para indicar um sinal que está logicamente *alto* e *ativar* para especificar que um sinal deve ser determinado logicamente alto, e *inativo* ou *desativar* para representar o que é logicamente baixo




Metodologia de clocking

 - Uma **metodologia de clocking** define quando os sinais podem ser lidos e quando podem ser escritos
- Ela é importante para sincronização das leituras e escritas
- Uma metodologia de **sincronização acionada por transição** significa que quaisquer valores armazenados em um elemento lógico sequencial são atualizados apenas em uma transição do clock




Metodologia de clocking

 
- Como apenas os elementos de estado podem armazenar valores de dados, qualquer coleção de lógica combinatória precisa ter suas entradas vindas de um conjunto de elementos de estado e suas saídas escritas em um conjunto de elementos de estado
- As entradas são valores escritos em um ciclo de clock anterior, enquanto as saídas são valores que podem ser usados em um ciclo de clock seguinte



Metodologia de clocking

 
- A lógica combinatória, os elementos de estado e o clock estão intimamente relacionados



 


Metodologia de clocking

 
- Para simplificar, não foi mostrado um **sinal de controle** de escrita quando um elemento de estado é escrito a cada transição ativa do clock
- Por outro lado, se um elemento de estado não for atualizado em cada clock, um sinal de controla de escrita explícito é necessário



Metodologia de clocking

 
- Essa metodologia permite ler o conteúdo de um registrador, enviar o valor por meio de alguma lógica combinatória e escrever nesse registrador no mesmo ciclo de clock



 

Verifique você mesmo

 1. O caminho de dados de ciclo único conceitualmente descrito até aqui *precisa* ter memórias de instrução e de dados separadas porque
 - a) O formato dos dados e das instruções é diferente no MIPS, e, portanto, são necessárias diferentes memórias
 - b) Ter memórias separadas é menos dispendioso
 - c) O processador opera em um ciclo e não pode usar uma memória de porta única para dois acessos diferentes dentro desse ciclo





Verifique você mesmo

2. Verdadeiro ou falso: como o banco de registradores é lido e escrito no mesmo ciclo de clock, qualquer caminho de dados MIPS usando escritas acionadas por transição precisa ter mais de uma cópia do banco de registradores.

Respostas

- 1) a
- 2) falso

 

 

Referências

- PATTERSON, D. A. ; HENNESSY, J.L. Organização e projeto de computadores – a interface hardware software. 3. ed. Editora Campus, 2005.
- HARRIS, David M; HARRIS, Sarah L. **Digital Design and Computer Architecture**. 2ed. Elsevier, 2013.